

Mérési jegyzőkönyv a A fejlesztő eszköz bemutatása

című laboratóriumi gyakorlat kijelölt részéről

A mérés helyszíne: BME I. ép. E504 laboratórium

A mérés időpontja: 2011.11.15.

A mérést végezték: Szepes Nóra KDE004
Demény Fruzsina Gyöngyi KDE004

A mérést vezető oktató neve: Gruber Gábor

A dokumentálásra kijelölt mérési feladatok

Feladat:

Soros adó egység (UART)

Realizálás: FPGA mérőpanelen

A soros adó egység az SW0..6 kapcsolókon binárisan beállított karakterkódot start és stop bittel keretezi, az előírásoktól függően paritásbittel is kiegészíti, és kiadja a panel soros portjának TXD vonalán, az RS232/V24 szabvány előírásainak megfelelően (lásd 3. mérés dokumentáció). (A Start bit 0 értékű, a Stop bit 1 értékű, a megfelelő jelszinteket az FPGA panelbe épített szintkonverter áramkör biztosítja.)

Az egység a BTN1 gomb megnyomásának hatására egyszer kiadja a kódot.

Az egység a BTN2 gomb megnyomásának hatására is kiadja a kódot, de a karaktert ismételten a vonalra adja mindaddig, amíg a gomb nyomva van. Az egyes karakterek adása közti szünet (Stop állapot) kb. 2 karakter hosszúságú.

Az adatátvitel paraméterei:

A karakterek 7 bitesek.

A stop bitek száma 2.

A jelváltási sebesség 4800 Baud.

Paritásbit van, típusa (páros vagy páratlan) az SW7 kapcsolóval választható.

Kötelező szinkron rendszer tervezése, azaz az összes FF órajel bemenetére az 50 MHz-es rendszerórajelet kell kötni!

The diagram illustrates a 4-bit ripple-carry adder circuit. It consists of two 4-bit input registers, BITN1 and BITN2, each with a RES (Reset) and EN (Enable) input. The outputs of these registers are connected to a series of logic gates to calculate the sum and carry. The final output is connected to a 4-bit output register (OUT) with a SEL (Select) input. The circuit is drawn on a grid background.

BTN1 pergésmentesítése:

```
begin
    if(rst) Q<=16'b0;
    else    if(engedelyezes)
Q<=Q+1;
    end

    reg dff;

    //DFF
    always@(posedge clk)
    begin
        if(en)  dff<=carry;
    end

    assign btn1_en=(dff&~carry);
endmodule
```

```
//assign carry=(Q==1000);
assign carry=(Q==4);
assign engedelyezes=((btn ^ carry)&en);

//belso szamlalo
always@(posedge clk)
```

BTN2 pergésmentesítése:

```
module btn2_pergesmentesito(
    input btn,
    input clk,
    input en,
    output btn2_en
);
    wire rst = ~btn;
    wire engedelyezes;
    reg[15:0] Q;

    assign btn2_en=(Q==4);
    engedelyezes=((btn^btn2_en)&en);

    //belso szamlalo
    always@(posedge clk)
    begin
        if(rst) Q<=16'b0;
        else if(engedelyezes)
            Q<=Q+1;
    end

    // assign btn2_en=(Q==1000);
endmodule
```

A gombok pergésmentesítése után a kimenetet belevezetjük egy **bitcounter**-be, amely egy olyan számláló, mely 0-10-ig számol, ezzel állítjuk be a multiplexer SEL jelét, hogy éppen hányadik bitet adja ki.

```
module bitcounter(
    input start,
    input en,
    input clk,
    input rst,
    output [3:0] out
);
    wire engedelyezes;
    wire nemnulla;
    reg[3:0] Q;

    assign engedelyezes = (en&(start|nemnulla));

    always@(posedge clk)
    begin
        if(rst|(en&Q==10)) Q<=4'b0;
        else if(engedelyezes) Q<=Q+1;
    end

    assign out = Q;

    assign nemnulla =(Q>4'b0);
endmodule
```

A 11 bitet be kell állítani, ebből az 0. és a 10. bit STOP bitek, amelyek értéke mindig 1, míg az 1. bit a START bit, melynek értéke mindig 0. A 11 bitből a 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. bitekre kötjük az első 7 switch kapcsolót, mellyel a kiadandó karaktert állítjuk be, a 9. bit pedig a paritásbit, melyet a nyolcadik kapcsolóval választunk úgy, hogy XOR kapuba kötjük az első hét kapcsoló állását, és hogy a paritásbit beállítható legyen, pluszba bekötjük a kapuba a 8. switch kapcsolót is.

```
module bitgenerator(
    input [7:0] sw,
    output [10:0] out
);
    assign out[0]=1; // STOP bit - első
    assign out[1]=0; //START bit
    assign out[2]=sw[0]; //első kapcsoló állása
    assign out[3]=sw[1]; //második kapcsoló állása
    assign out[4]=sw[2]; //harmadik kapcsoló állása
    assign out[5]=sw[3]; //negyedik kapcsoló állása
    assign out[6]=sw[4]; //ötödik kapcsoló állása
    assign out[7]=sw[5]; //hatodik kapcsoló állása
    assign out[8]=sw[6]; //hetedik kapcsoló állása
    assign out[9]=sw[0]^sw[1]^sw[2]^sw[3]^sw[4]^sw[5]^sw[6]^sw[7]; // nyolcadik
    //a paritást bithez pedig összeszámoljuk az 1-eseket, és ha páratlan számú 1-es van, akkor lesz az
    //Egyszerűsítésként az összes kapcsoló állását összeXORoltam.
    assign out[10]=1; // STOP bit - második
endmodule
```

A **Baudrate generátor** az egész rendszer engedélyező jele. Az 10416 pedig úgy jött ki, hogy az 50 000 000-t elosztottuk az előírt 4800-al, vagyis ha a számláló a 10417. órajelben van, akkor engedélyezi a rendszert, és közben nullázza a számlálót.

```
module baud_gen(
    input clk,
    input rst,
    output cy
);
    always@(posedge clk)
    begin
        if(rst|cy) Q<=16'd0;
        else Q<=Q+1;
    end

    reg[15:0] Q;
    //assign cy =(Q==16'd10416);
    assign cy=(Q==16'd3); //szimulációhoz, hogy
    lássuk mi történik
endmodule
```

És végül a top level-ben összeállítjuk a programot, amelyben a multiplexert is megírtjuk.

```
module top_level(
    input clk,
    input rst,
    input btn1,
    input btn2,
    input[7:0] sw,
    output kimenet,
    //output[10:0] bitgen_dbg,
    //output[3:0] dbgki,
    //output startki,
    //output btn1enki,
    //output btn2enki
    //teszteléshez kellett a fentiek
);

    wire en;
    baud_gen baud_generator(.clk(clk), .rst(rst), .cy(en)); //létrehozzuk az engedélyező jelet
    //bennevan(belerakom)

    wire[10:0] swk_allasa; //sw-k állásának "leolvasása"
    bitgenerator bitgen(.sw(sw), .out(swk_allasa));

    wire start;
    wire btn1_en;
    wire btn2_en;

    btn1_pergesmentesito btn1_p(.btn(btn1), .clk(clk), .en(en), .btn1_en(btn1_en));
    btn2_pergesmentesito btn2_p(.btn(btn2), .clk(clk), .en(en), .btn2_en(btn2_en));

    assign start=(btn1_en||btn2_en); //létrehozzuk a start jelet
    //assign startki=start;
    //assign btn1enki=btn1_en;
    //assign btn2enki=btn2_en;

    wire[3:0] mpx_select;
    bitcounter bitcntr(.start(start), .en(en), .clk(clk), .rst(rst), .out(mpx_select));

    //multiplexer
    assign kimenet=swk_allasa[mpx_select];
    //assign bitgen_dbg=swk_allasa;
    //assign dbgki=mpx_select;

endmodule
```

Az előzőleg leírt modulokon kívül, el kellett végezni a lábkiosztás beállításait. Beállítottuk az órajelet, és a reset gombot, továbbá a BTN1, BTN2 gombokat, mellyel a karakterkiadást irányítjuk. Majd a switch-eket kötöttük be, amelyen az adatbiteket és a paritásbitet állíthatjuk be, végül pedig az UART-vevőre rákötöttük a kimenetünket.

```
NET "clk" LOC = "T9"; # órajel, 50MHz
NET "rst" LOC = "M13"; # reset gomb - btn0
```

```
//gombok
NET "btn1" LOC = "M14";
NET "btn2" LOC = "L13";
```

```
//switchek
NET "sw[0]" LOC = "F12"; # adatbit, lsb
NET "sw[1]" LOC = "G12"; # adatbit
NET "sw[2]" LOC = "H14"; # adatbit
NET "sw[3]" LOC = "H13"; # adatbit
NET "sw[4]" LOC = "J14"; # adatbit
NET "sw[5]" LOC = "J13"; # adatbit
NET "sw[6]" LOC = "K14"; # adatbit, msb
NET "sw[7]" LOC = "K13"; # paritás kapcsoló
```

```
//uart vevő
NET "kimenet" LOC = "R13"; // PC_TXD
```


Ezen kívül még a logikai analízátor lábkiosztását is megcsináltuk.

| | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| NET "LANAL<33>" | LOC = "C10"; #CLK2 | NET "LANAL<16>" | LOC = "R3"; #D16 |
| NET "LANAL<32>" | LOC = "C15"; #CLK1 | NET "LANAL<15>" | LOC = "C16"; #D15 |
| | | NET "LANAL<14>" | LOC = "D15"; #D14 |
| NET "LANAL<31>" | LOC = "T3"; #D31 | NET "LANAL<13>" | LOC = "D16"; #D13 |
| NET "LANAL<30>" | LOC = "E10"; #D30 | NET "LANAL<12>" | LOC = "E15"; #D12 |
| NET "LANAL<29>" | LOC = "N11"; #D29 | NET "LANAL<11>" | LOC = "E16"; #D11 |
| NET "LANAL<28>" | LOC = "C11"; #D28 | NET "LANAL<10>" | LOC = "F15"; #D10 |
| NET "LANAL<27>" | LOC = "P10"; #D27 | NET "LANAL<9>" | LOC = "G15"; #D9 |
| NET "LANAL<26>" | LOC = "D11"; #D26 | NET "LANAL<8>" | LOC = "G16"; #D8 |
| NET "LANAL<25>" | LOC = "R10"; #D25 | NET "LANAL<7>" | LOC = "H15"; #D7 |
| NET "LANAL<24>" | LOC = "C12"; #D24 | NET "LANAL<6>" | LOC = "H16"; #D6 |
| NET "LANAL<23>" | LOC = "T7"; #D23 | NET "LANAL<5>" | LOC = "J16"; #D5 |
| NET "LANAL<22>" | LOC = "D12"; #D22 | NET "LANAL<4>" | LOC = "K16"; #D4 |
| NET "LANAL<21>" | LOC = "R7"; #D21 | NET "LANAL<3>" | LOC = "K15"; #D3 |
| NET "LANAL<20>" | LOC = "E11"; #D20 | NET "LANAL<2>" | LOC = "L15"; #D2 |
| NET "LANAL<19>" | LOC = "N6"; #D19 | NET "LANAL<1>" | LOC = "N9"; #D1 |
| NET "LANAL<18>" | LOC = "B16"; #D18 | NET "LANAL<0>" | LOC = "M11"; #D0 |
| NET "LANAL<17>" | LOC = "M6"; #D17 | | |


Ezután elvégeztünk néhány szimulációt a program tesztelésére.

Először a **BTN1** gombot teszteltük egy megnyomásra, és nyomva tartásra is.

 Elsőnek teszteltük normál működésre, amikor a gombot egyszer, rövid időre nyomjuk meg. Működése megfelelő, a gomb megnyomására kiadja a startjelet és az engedélyezés is megtörténik, ezután egyszer kikerül a switch-eken beállított karakter a kimenetre.



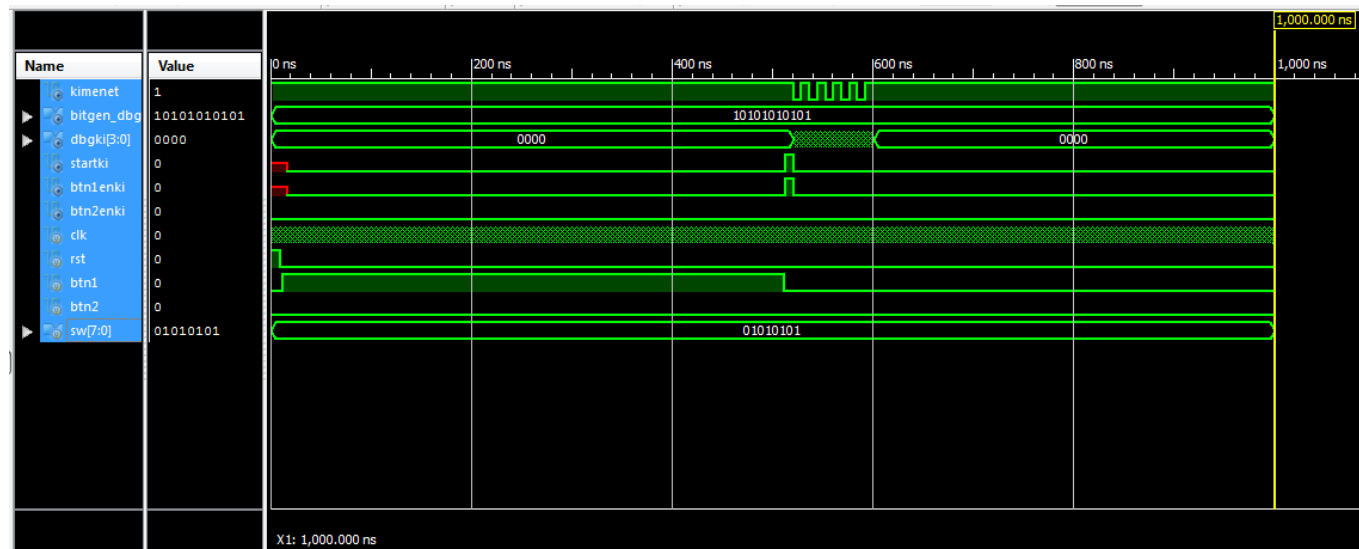Ezután hosszabb idei nyomva tartásra teszteltük, látható, hogy a BTN1 gomb még így is csak egyszer adja ki a karaktert. Tehát a működésben nincs hiba, amíg el nem engedjük és nyomjuk meg újra, addig nem küldi ki a karaktert újra.



```

module proba1;

    // Inputs
    reg clk;
    reg rst;
    reg btn1;
    reg btn2;
    reg [7:0] sw;

    // Outputs
    wire kimenet;
    wire[10:0] bitgen_dbg;
    wire[3:0] dbgki;
    wire startki;
    wire btn1enki;
    wire btn2enki;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    top_level uut (
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .btn1(btn1),
        .btn2(btn2),
        .sw(sw),
        .kimenet(kimenet),
        .bitgen_dbg(bitgen_dbg),
        .dbgki(dbgki),
        .startki(startki),
        .btn1enki(btn1enki),
        .btn2enki(btn2enki)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        rst = 1;
        btn1 = 0;
        btn2 = 0;
        sw = 8'b01010101;

        // Wait 100 ns for global reset to
        #10;
        rst=0;
        #2;
        btn1=1;
        #500;
        btn1=0;


        // Add stimulus here

    end
    always #1 clk=~clk;
endmodule


```

Másodszorra a **BTN2** gombra indítottuk el a szimulációt.

Következőnek teszteltük a BTN2 gomb működését. A BTN2 gomb nyomva tartása esetén folyamatosan ki kell adnia a karaktert, mindaddig, amíg a gomb nyomva van. Látszik, hogy a karakter bitjeit folyamatosan kiadja, 2 stopbitnyi szünetet tartva közöttük. Amikor a gombot elengedjük, a karakter bitjeinek kiadását nem szakítja meg, még befejezi a karakter további bitjeinek a kimenetre küldését, majd ezután vár a következő megnyomásra.

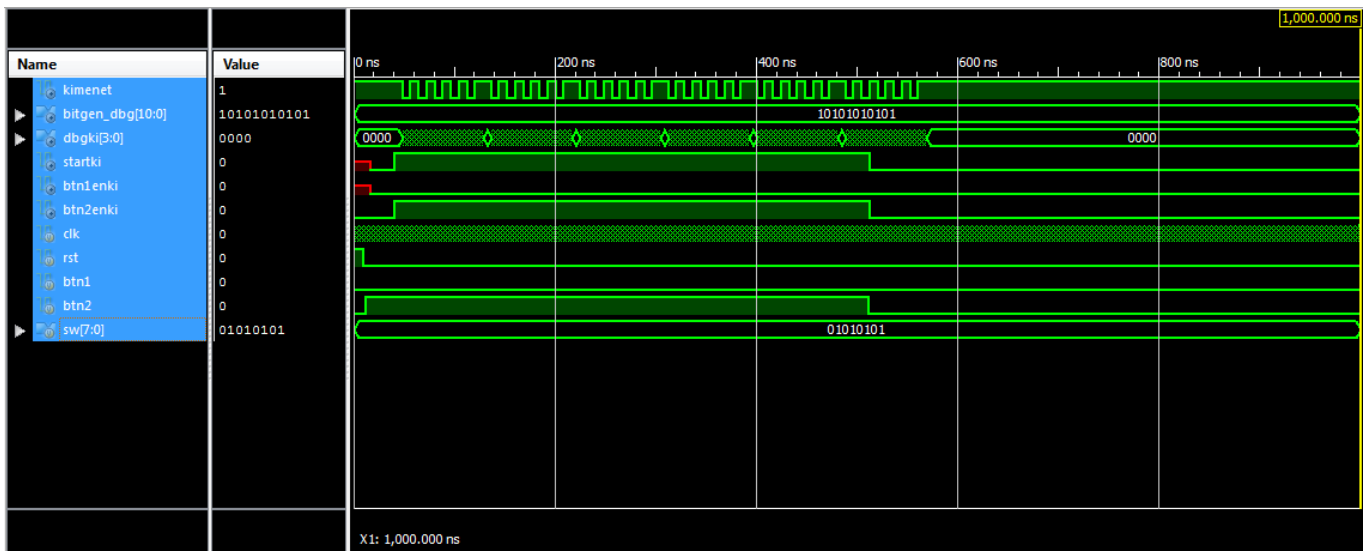

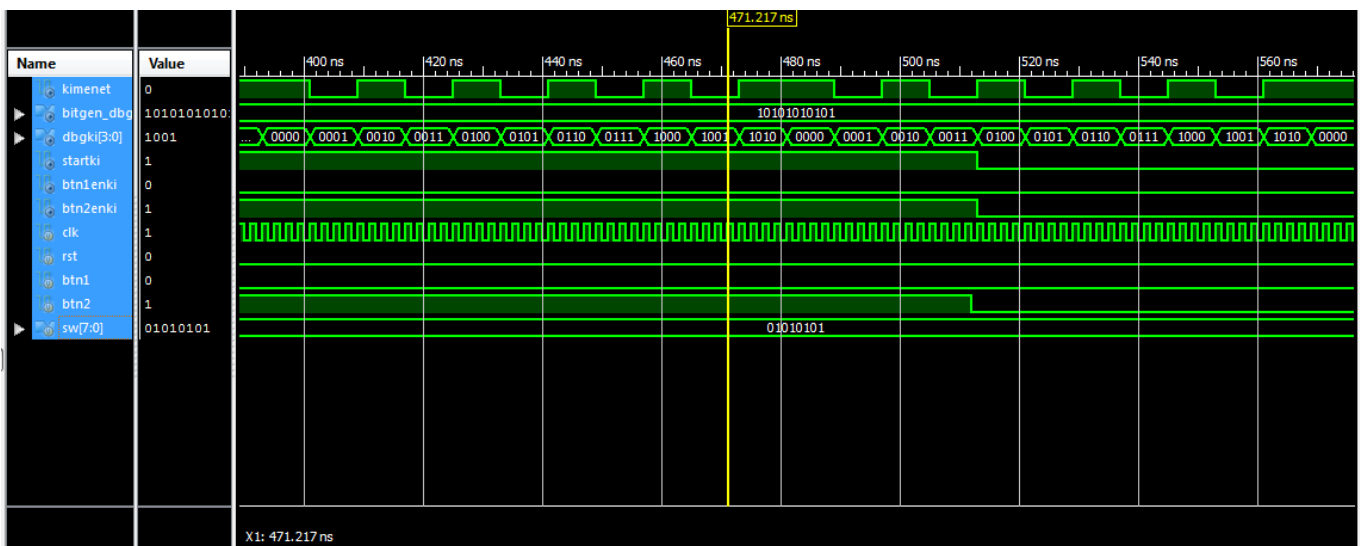A BTN2 gombot hosszabb idei lenyomásra is leteszteltük, melyen hasonló eredményt kaptunk, mint az első tesztelésnél.




```

module proba1;

    // Inputs
    reg clk;
    reg rst;
    reg btn1;
    reg btn2;
    reg [7:0] sw;

    // Outputs
    wire kimenet;
    wire[10:0] bitgen_dbg;
    wire[3:0] dbgki;
    wire startki;
    wire btn1enki;
    wire btn2enki;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    top_level uut (
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .btn1(btn1),
        .btn2(btn2),
        .sw(sw),
        .kimenet(kimenet),
        .bitgen_dbg(bitgen_dbg),
        .dbgki(dbgki),
        .startki(startki),
        .btn1enki(btn1enki),
        .btn2enki(btn2enki)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        clk = 0;
        rst = 1;
        btn1 = 0;
        btn2 = 0;
        sw = 8'b01010101;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #10;
        rst=0;
        #2;
        btn2=1;
        #500;
        btn2=0;


        // Add stimulus here

    end
    always #1 clk=~clk;
endmodule

```

Működés vizsgálata FPGA és TVSIO segítségével

 Kikommenteztük a test fixture-höz szükséges debug kimeneteket, illetve a baud generátornál visszaállítottuk 4800-ra a baud-ot. Így már tudunk használató jelet venni:




Switchek beállítása: 1010101, paritásbit pedig páratlan, mert az SW7-et is 1-re állítottuk be. Ez hexadecimálisan 55, vagyis jó eredményt kaptunk.




Lehet látni, hogy akkor is működik, ha csak a BTN1-et nyomjuk le, vagyis ilyenkor csak 1x küldi ki a beállított értéket, míg a fenti képen a BTN2-t lenyomva tartva sokkal többször adja ki a jelet.

Logikai analizátoros tesztelés

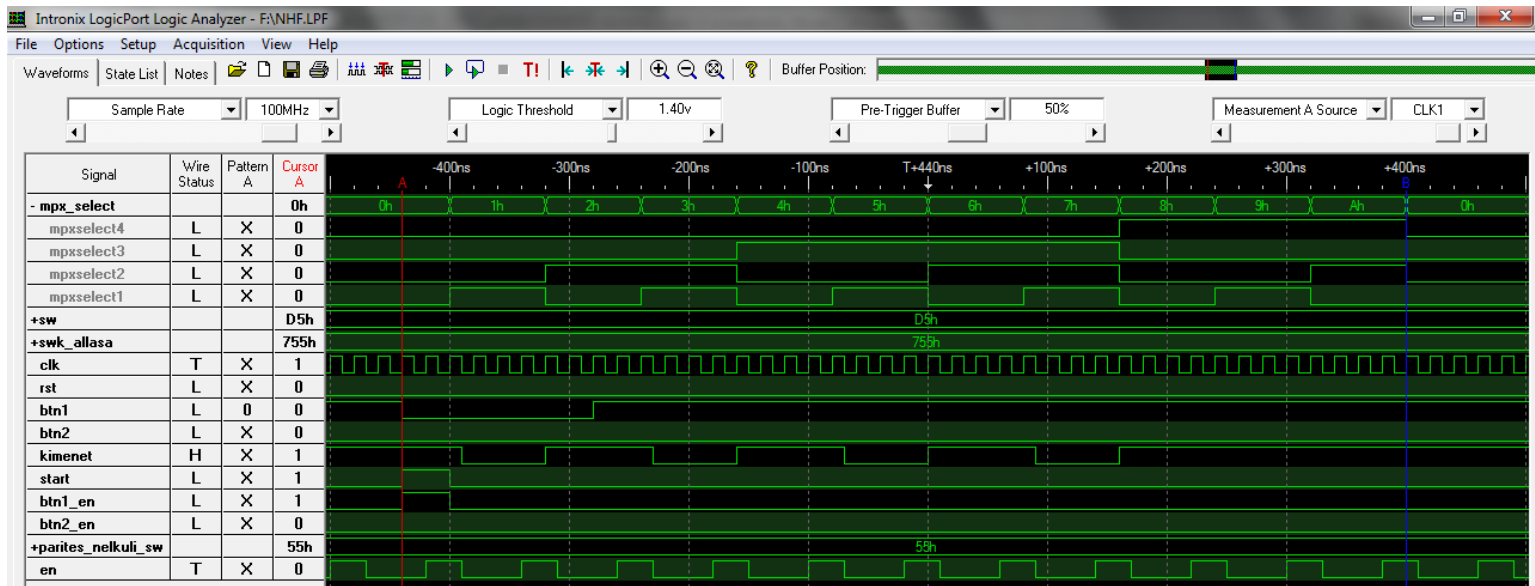

A teszteléshez át kellett állítani a baud rate-t, így sokkal több engedélyező jelet kap a rendszer. Triggerfeltételnek beírtuk, hogy a btn1 az legyen 0, és a tesztelésnél mielőtt elindítottuk az analizátor mintavételezését, folyamatosan nyomva tartottuk a btn1 gombot. Miután elengedtük látszik, hogy mind a start, mind a btn1_en jelek egy-re váltottak (piros kurzor jelöli), és a rendszer megkezdte a kiküldést. Lehet látni, hogy a multiplexer minden egyes jelet kiválaszt, ennek hatására a kimenet megváltozik, kiadja a biteket, majd be is fejezi a küldést, mivel a btn1 lenyomására csak egyszer küldi ki a beállított értékeket.

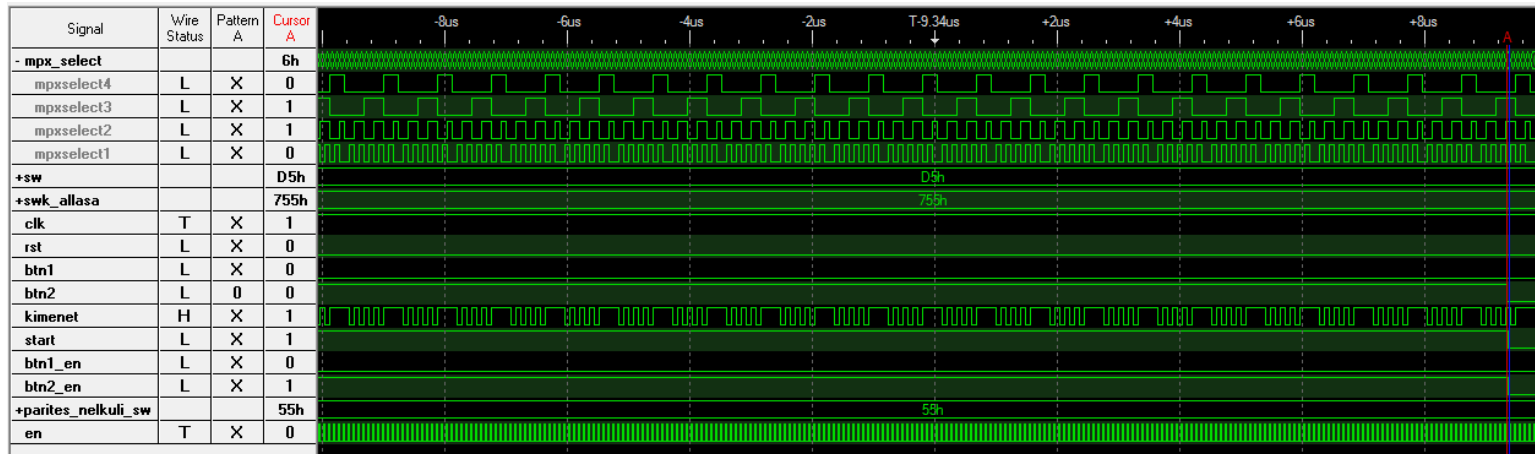

A btn2 tesztelésénél is azt a triggerfeltételt állítottuk be, hogy addig mintavételezzon, amíg az 0 nem lesz. Látszik, hogy amíg nyomva tartjuk a gombot, folyamatosan kiküldi a jeleket, majd ha elengedtük, az elkezdett kiküldést befejezi, majd nem is küld ki több jelet.

Javítás a kódban

Észrevettük, hogy a gombot viszonylag sokáig kell lenyomnunk ahhoz, hogy megjelenjen a jel a kimeneten, ennek az volt az oka, hogy a baud rate generátor kimenetét is rákötöttük a pergésmentesítőkhöz lévő számlálókra, vagyis csak akkor számoltak, ha a rendszer en-je 1 volt. Ennyit módosítottunk a kódon:

```
assign engedelyezes=(btn^carry);  
//assign engedelyezes=((btn^carry)&en);
```

Ezen kívül kivettük a paritásbitet a laborvezető utasítására, mert az elméletileg nem volt rossz, de helyes működését nem tudtuk megmagyarázni.

```
//assign out[9]=sw[0]^sw[1]^sw[2]^sw[3]^sw[4]^sw[5]^sw[6]^sw[7];  
assign out[9]=1; // STOP bit - második
```